



Henrique Coutinho Layber e Renan Moreira Gomes

IMPLEMENTAÇÃO DE UMA UNIDADE LÓGICA E ARITMÉTICA COM PORTAS LÓGICAS BÁSICAS

Professor Dr. João Paulo de Almeida
Universidade Federal do Espírito Santo
Ciência da Computação
Vitória, Espírito Santo, 2018

Henrique Coutinho Layber e Renan Moreira Gomes
Universidade Federal do Espírito Santo
Vitória 2018

Sumário

- i. [Conceitos](#);
- ii. [Explicando a ALU](#);
- iii. [Código de Operações](#);
- iv. [Cada circuito explicado](#);
 - a. [OR bit-a-bit](#);
 - b. [AND bit-a-bit](#);
 - c. [XOR bit-a-bit](#);
 - 1. [XOR 1 bit](#);
 - 2. [XOR 8 bits](#);
 - d. Somadores;
 - 1. 2 bits;
 - 2. 8 bits;
 - e. Subtrator;
 - f. Shift Left;
 - g. Shift Right;
 - h. Demultiplexadores;
 - 1. 1:2 1bit;
 - 2. 1:2 8bits;
 - 3. 1:8 8bits;
- v. Tratamentos de caso;
- vi. Unindo as ALUs;
- vii. Índice remissivo;
- viii. Anexo 1.

Conceituando a ALU

Unidade Lógica Aritmética (*Arithmetic Logic Unit – ALU*) é uma unidade lógica aritmética é um elemento central em uma CPU (Unidade de Processamento Central). Ela executa operações lógicas e aritméticas básicas diversas em dados de entrada, mas podemos juntá-las e usar das básicas para formar ALUs mais complexas. Iremos explicar passo a passo como projetar uma ALU que opere sobre dados de 8 bits, e como usar a mesma para montar uma ALU de 16 bits, como uma calculadora básica.

Especificação

Nossa ALU final irá conter as seguintes operações em cima das entradas A e B de 16 bits:

- ADD soma ($A + B$);
- SUB subtração ($A - B$);
- XOR bit-a-bit ($A \text{ XOR } B$);
- OR bit-a-bit ($A \text{ OR } B$);
- AND bit-a-bit ($A \text{ AND } B$);
- SHL Shift left ($A \ll 1$ desloca os bits de A para a esquerda);
- SHR Shift right ($A \gg 1$ desloca os bits de A para a direita).

Além dos operandos A e B de 8 bits, nossa ALU irá conter uma entrada OP de 3 bits que indica a operação a ser realizada com os operandos. A ALU irá seguir a seguinte tabela para a operação OP:

A ALU inicial também terá um carry de entrada (Cin), que permitirá depois concatenar duas ALUs de 8 bits para formar uma ALU de 16 bits, e as saídas de ambas deverão funcionar da seguinte forma:

Valor de OP	Saída
000	ADD Soma ($A + B$)
001	SUB subtração ($A - B$)
010	XOR bit-a-bit ($A \text{ XOR } B$)
011	OR bit-a-bit ($A \text{ OR } B$)
100	AND bit-a-bit ($A \text{ AND } B$)
101	SHL Shift left ($A \ll 1$)
110	SHR Shift right ($A \gg 1$)
111	Não usada

Tabela a: Valor de OP e respectivas operações

- Uma saída C indicando carry (1 em C indica que houve carry) (no caso de subtração, indica borrow, no caso da operação SHL, o carry recebe o bit mais significativo sendo deslocado; no caso de SHR, recebe o bit menos significativo, em soma, indica Overflow);
- Uma saída Z que indica se todos os bits da saída são iguais a 0 (1 em Z indica que todos os bits da saída S são 0);
- Uma saída S de 8 bits com o resultado numérico da operação, e dois dígitos de display de 7 segmentos para mostrar o resultado.¹

¹ Não será feito display hexadecimal para a ALU de 16 bits, pois a sua implementação é mais complexa.

Observe na imagem abaixo, todas as entradas e saídas que serão utilizadas como base para a definição da ALU:




Cada circuito da ALU

É muito mais simples construir um circuito para 8 bits do que 12 deles de uma só vez. É por isso que buscamos modularizar o máximo possível – e para a resolução de problemas (bugs). Somente alguém insano faria tudo de uma só vez. É claro que poderíamos poupar algumas comparações (e consequentemente performance ou dinheiro) por fazer sem a modularização, mas como o objetivo da nossa ULA é fazer apenas uma das operações de cada vez, não haverá tanto impacto.

Comparação OR bit-a-bit ($A \text{ OR } B$):

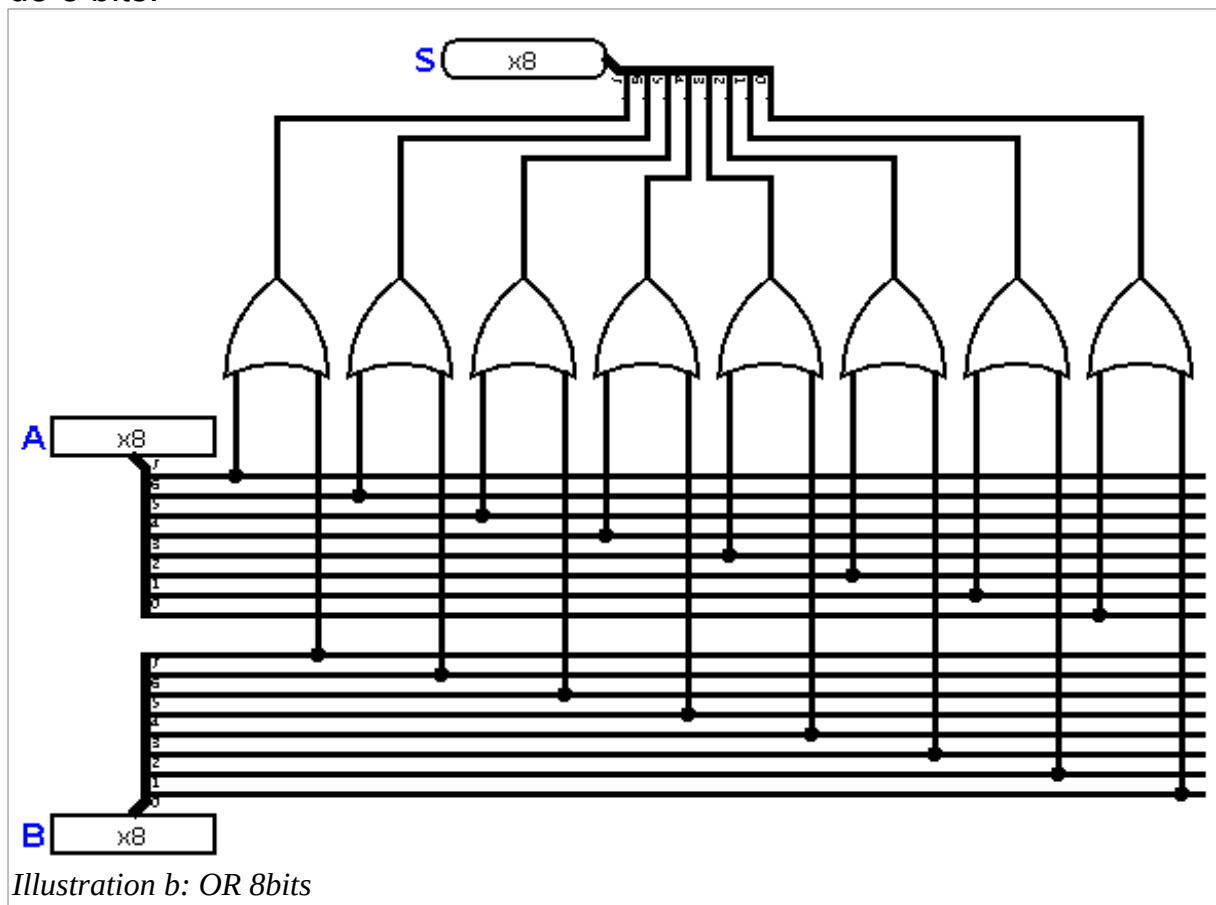A comparação OR é um circuito de relativamente simples implementação, principalmente por ele ser uma operação bit-a-bit. Então é um simples caso de aplicar a operação a cada bit separadamente para expandir ele para uma operação de 8 bits e então juntar em uma saída de 8 bits:



Comparação AND bit-a-bit (A AND B)

Tal como a comparação OR, a comparação AND também é aplicada bit-a-bit, então podemos aplicar o mesmo método para essa operação e o resultado deveria ser $A \text{ AND } B$ (8bits):


 


Illustration c: AND 8bits

Comparação XOR bit-a-bit ($A \oplus B$)

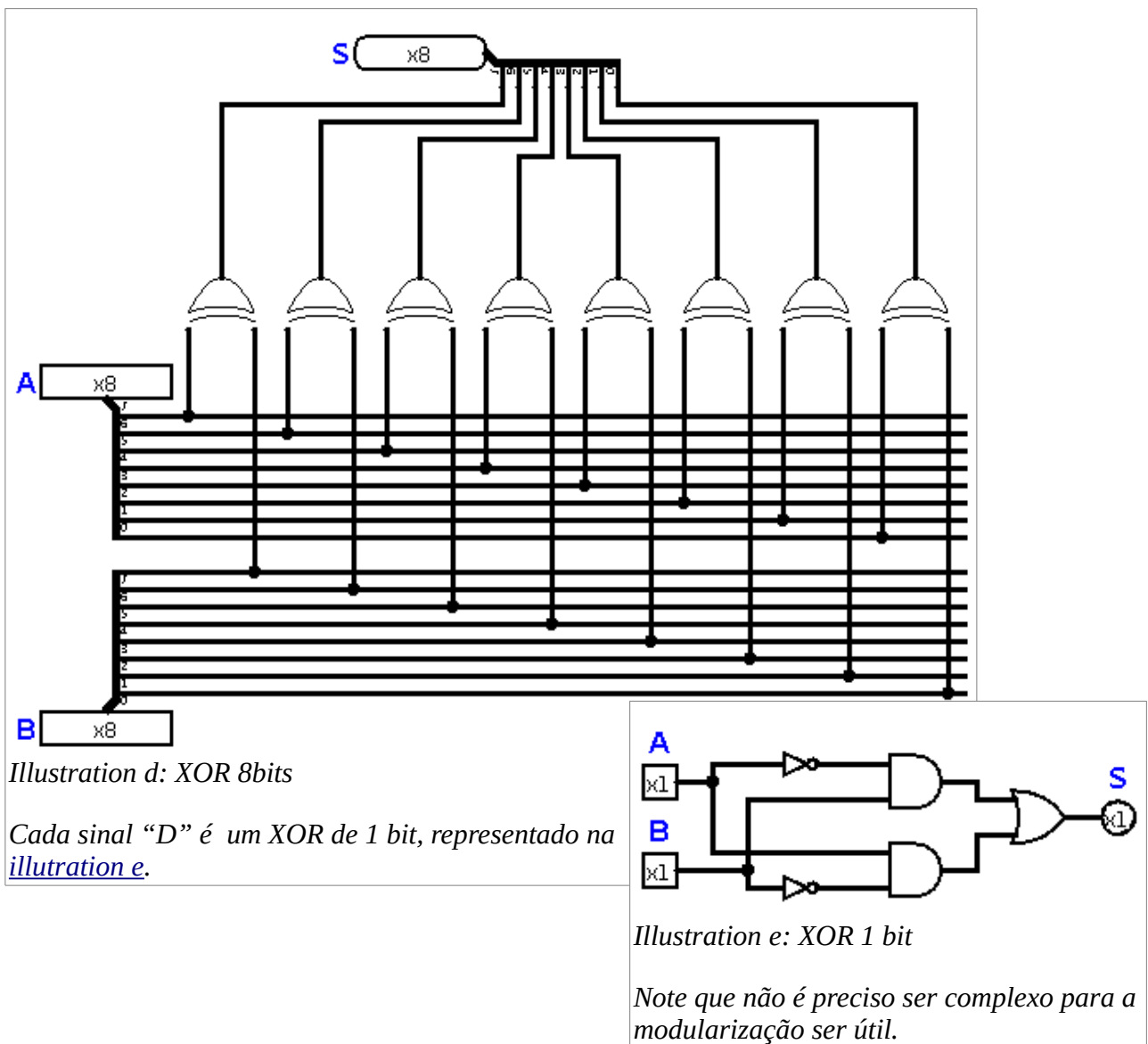Como a comparação XOR (diferente de) não é uma porta básica (sendo elas a AND, OR e NOT) então é necessário defini-la e então modularizar e usar para fazer o XOR para 8 bits. Após fazer o XOR de 1 bit, pode-se considerar como uma porta básica e então ela também é aplicada bit-a-bit, levando a usar a mesma técnica:



Henrique Coutinho Layber e Renan Moreira Gomes

Universidade Federal do Espírito Santo

Vitória 2018

ADD soma ($A + B$)

Para realizar a soma de 8 bits, devemos criar inicialmente um somador completo de 1 bit, observe a imagem abaixo:

Com esse circuito de soma (somador completo) somos capazes de criar um somador completo de 8 bits, ou seja, podemos utilizar um módulo de circuito de soma de 1 bit para construir um somador de 8 bits. Basta utilizarmos o Cout do primeiro no Cin do segundo, assim sucessivamente até chegar ao somador de 8 bits. Observe a imagem abaixo:

E assim, finalizamos a operação ADD da nossa ULA.

SUB subtração ($A - B$)

Nós faremos a subtração de 8 bits semelhante ao somador de 8 bits, porém com algumas diferenças. O Cin será constante 1 e todas as entradas de B serão negadas, pois o B será representado em complemento a dois. Assim realizamos a soma de A com B em complemento a dois, ou seja, subtraímos A de B. Observe a imagem a seguir:

E assim, finalizamos a operação SUB da nossa ULA.

XOR bit a bit ($A \text{ XOR } B$)

Henrique Coutinho Layber e Renan Moreira Gomes

Universidade Federal do Espírito Santo

Vitória 2018

A operação XOR, o “ou exclusivo” pode ser implementado de diversas maneiras. Observe a imagem a seguir de XOR de 1 bit utilizando apenas portas lógicas básicas:

Basta usar 8 XORs de 1 bit para representar um XOR de 8 bits (bit a bit). Observe:

E assim finalizamos nosso XOR de 8 bits.

OR bit a bit ($A \text{ OR } B$)

AND bit a bit ($A \text{ AND } B$)

SHL Shift left ($A \ll 1$)

SHR Shift right ($A \gg 1$)